
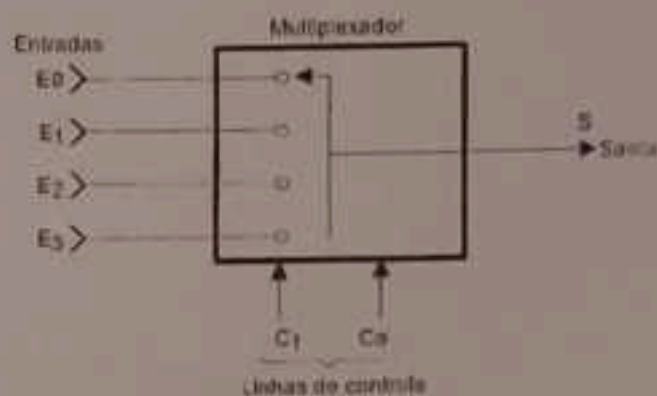


DEPARTAMENTO DE TELEMÁTICA
DISCIPLINA ELETRÔNICA DIGITAL
SEGUNDA AVALIAÇÃO
PROF. CARLOS WAGNER

100 (DEB!)
Parabéns
100

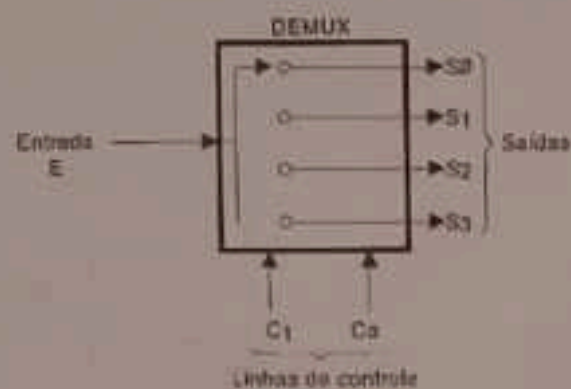
1. Redesenhe as duas estruturas abaixo utilizando "chaves eletrônicas", implementadas com portas lógicas, para substituir as "chaves mecânicas":




2. Projete um contador assíncrono que implemente a seguinte contagem: "6..5..4..3..6..5..4..3..6.....".



3. Revisite a questão anterior, agora projetando um contador síncrono. Os números "7", "2", "1" e "0" devem seguir para número "5".

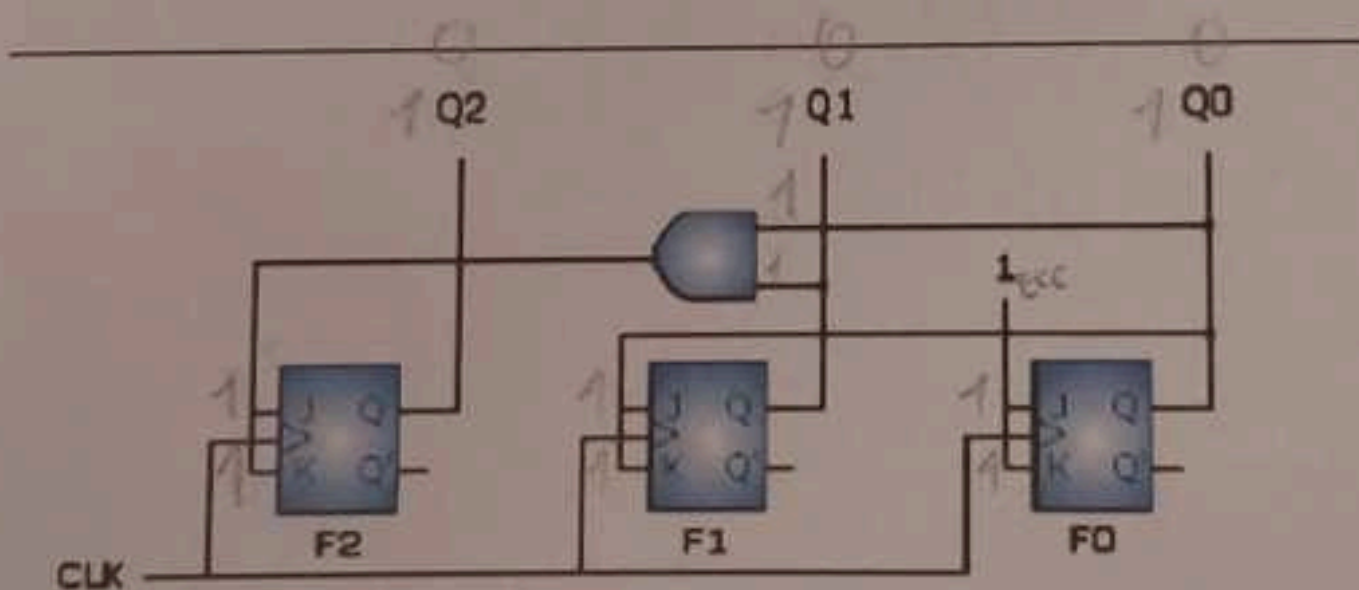4. Analise o circuito abaixo e obtenha o diagrama de contagem do mesmo:




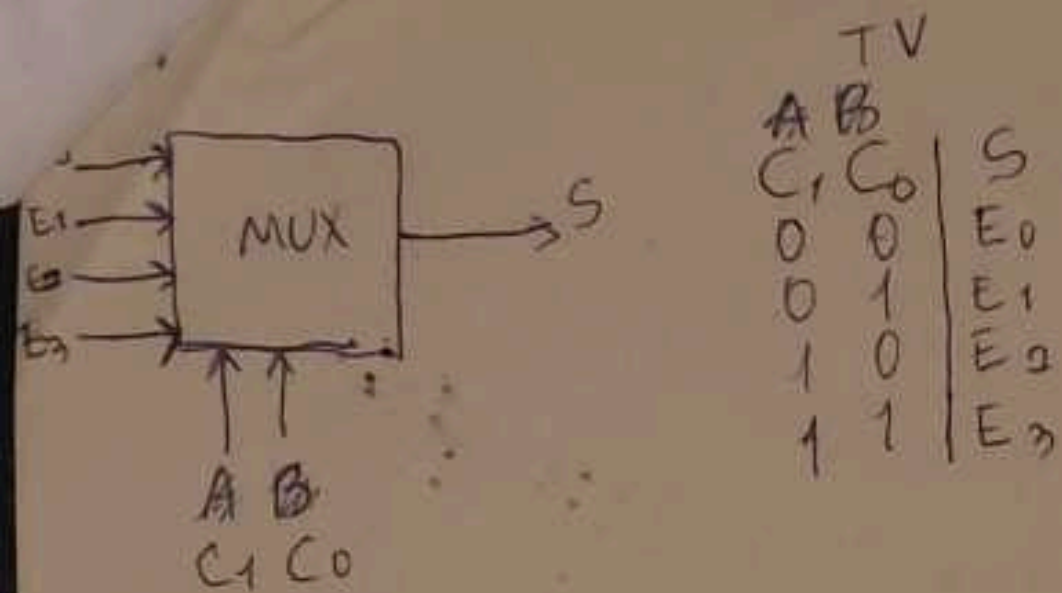

Circuito Lógico

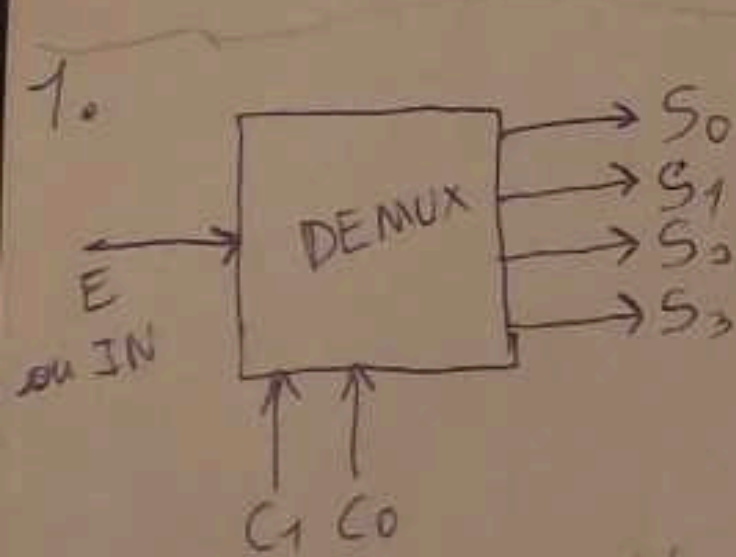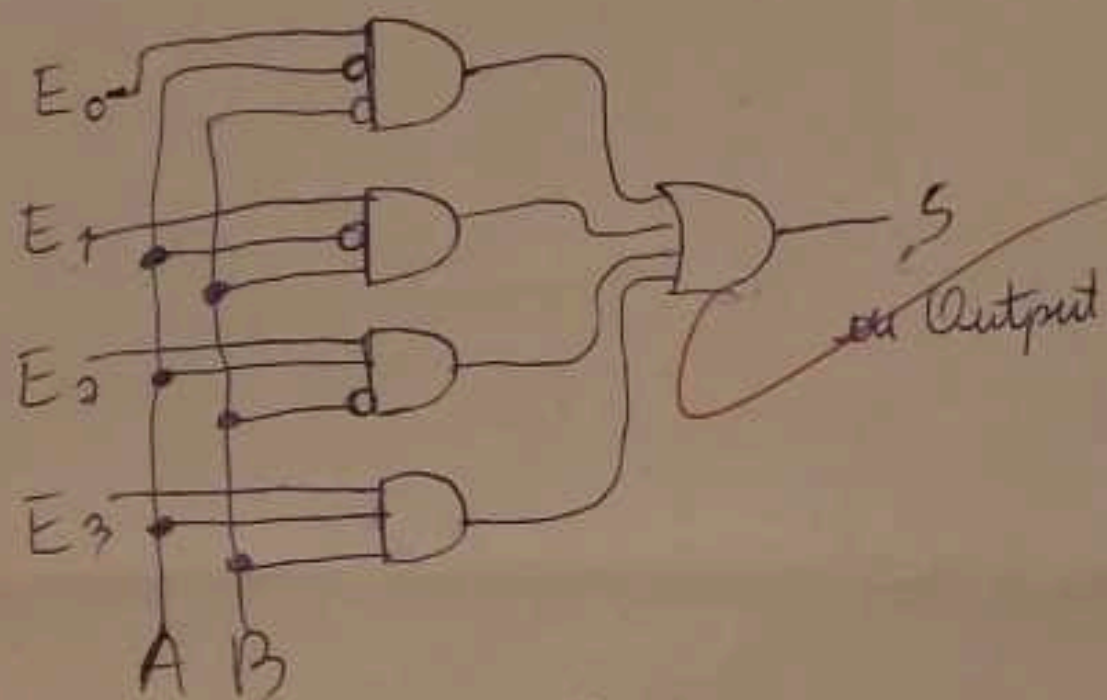

TV		S_0	S_1	S_2	S_3
C_1	C_0				
0	0	E	0	0	0
0	1	0	E	0	0
1	0	0	0	E	0
1	1	0	0	0	E

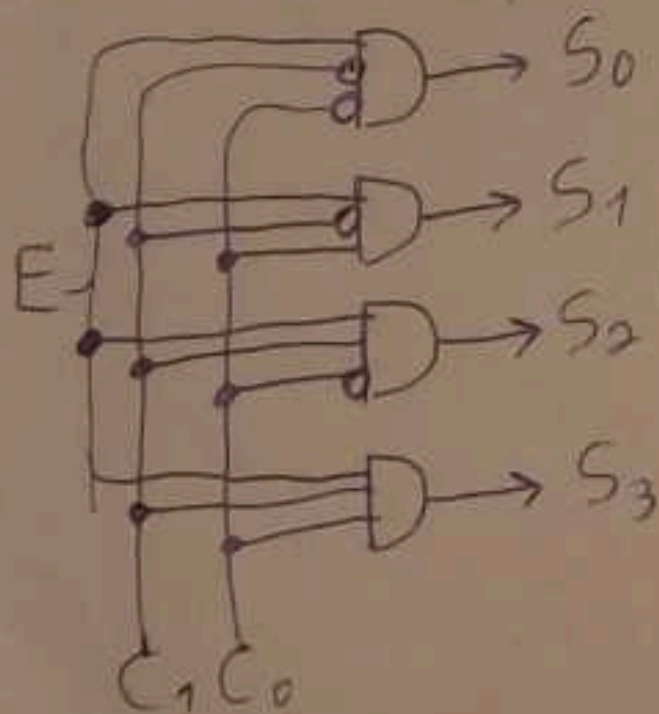

J	K	Q
0	0	Qant
0	1	0
1	0	1
1	1	<u>Qant</u>

	ATUAL				Próximo			
Dec	Q ₂	Q ₁	Q ₀		Q ₂	Q ₁	Q ₀	Dec
0	0	0	0	→	0	0	1	1
1	0	0	1	→	0	1	0	2
2	0	1	0	→	0	1	1	3
3	0	1	1	→	1	0	0	4
4	1	0	0	→	1	0	1	5
5	1	0	1	→	1	1	0	6
6	1	1	0	→	1	1	1	7
7	1	1	1	→	0	0	0	1

