
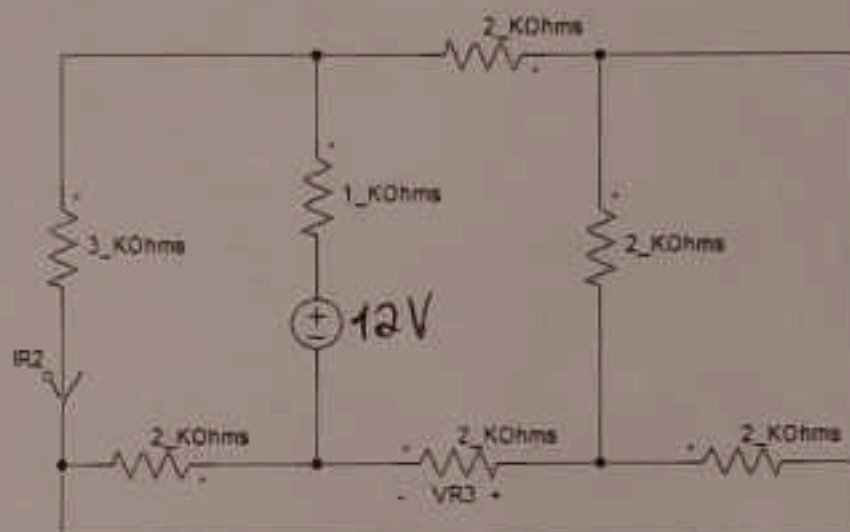


8.5

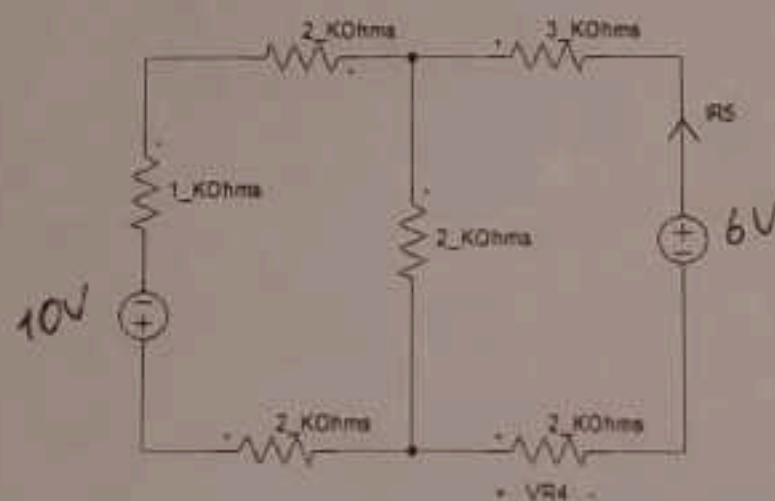
01. No circuito elétrico abaixo, determinar a tensão elétrica $VR3$ e a corrente elétrica $IR2$. (3 escores)






02. No circuito elétrico abaixo, utilize a Lei de Kirchhoff para as Tensões para determinar a tensão elétrica $VR4$ e a corrente elétrica $IR5$. (3 escores).



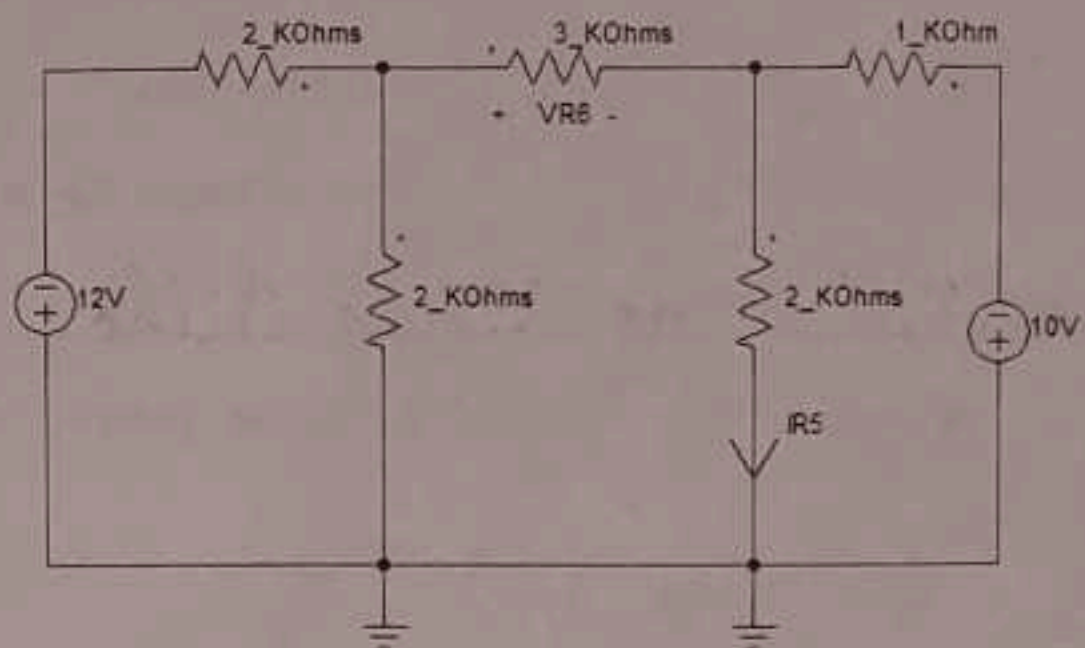03. No circuito elétrico abaixo, utilize a Lei de Kirchhoff para as Correntes para determinar a tensão elétrica $VR6$ e a corrente elétrica $IR5$. (4 escores).




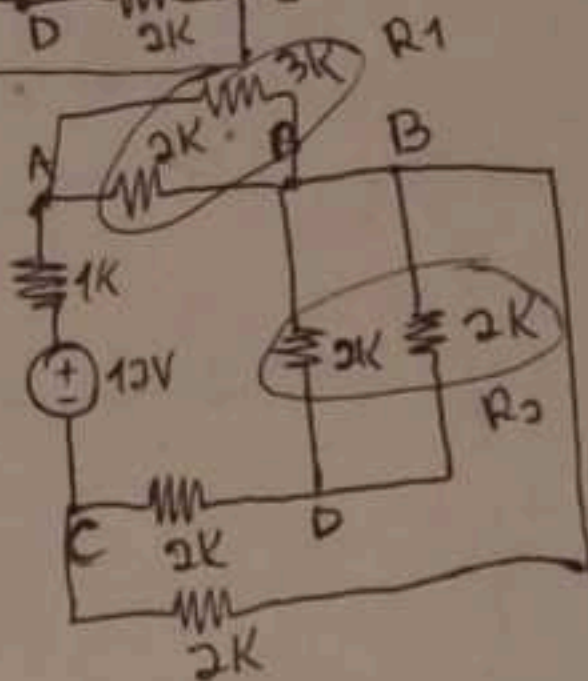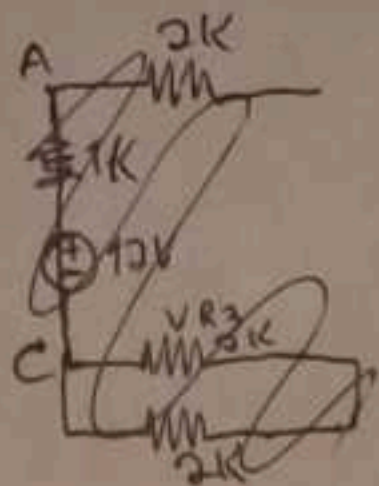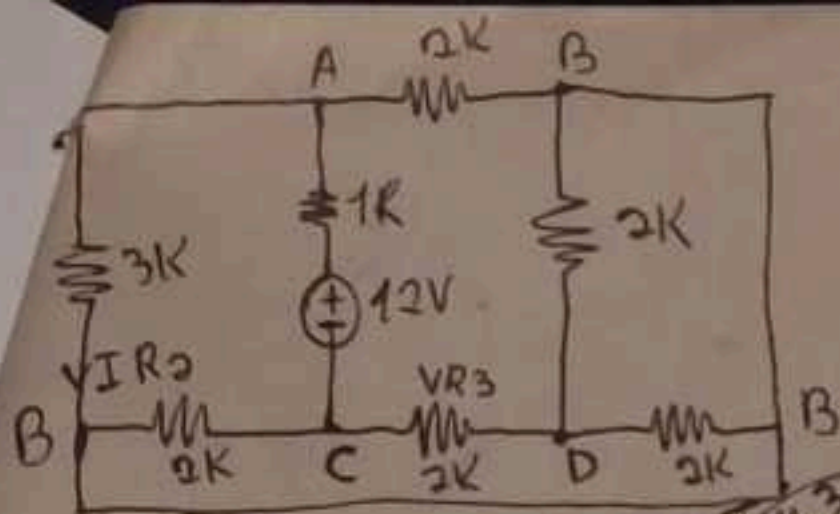Handwritten scribbles and a circled 'X' mark.




$$R_1 = \frac{2 \cdot 3K}{2 + 3K} = \frac{6K}{5K} = 1,2K$$
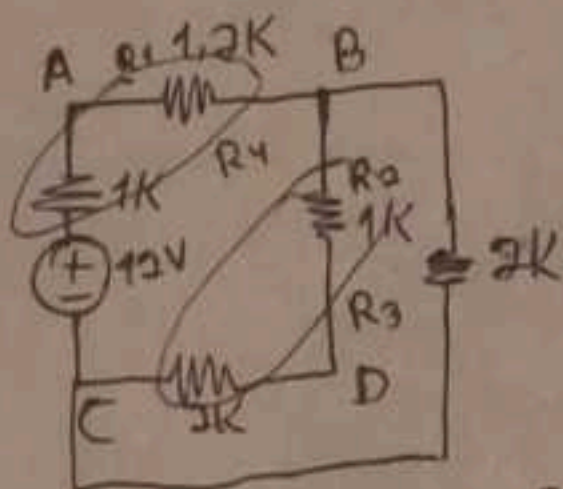
$$R_2 = \frac{2 \cdot 2}{2 + 2} = \frac{4}{4} = 1K$$




$$R_3 = 1K + 2K = 3K$$

$$R_4 = 1,2K + 1K = 2,2K$$

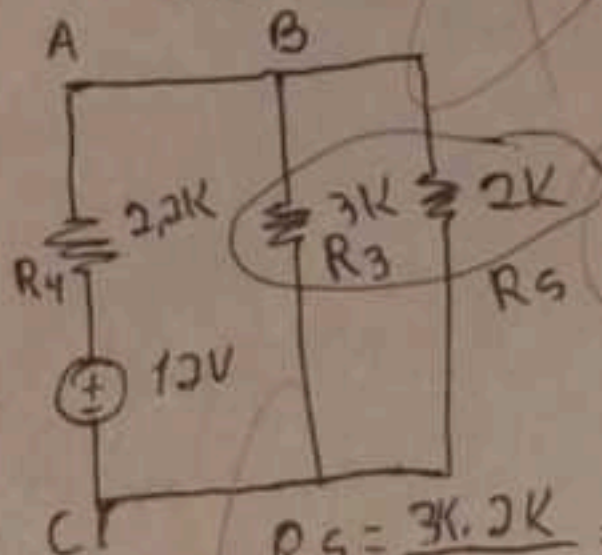

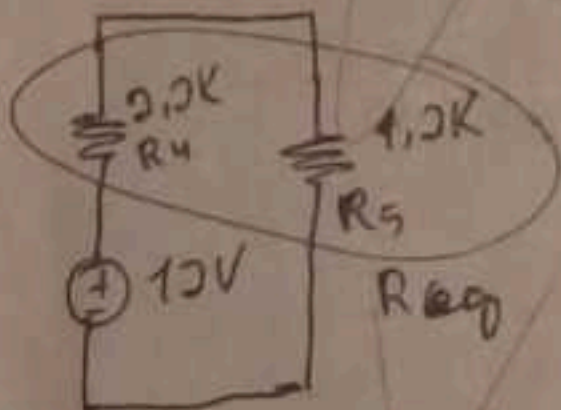
$$R_5 = \frac{3K \cdot 2K}{3K + 2K} = \frac{6}{5} = 1,2K$$



$$R_{eq} = 2,2K + 1,2K$$

$$R_{eq} = 3,4K$$

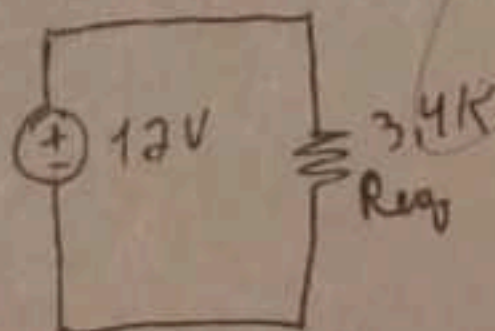

$$I_T = \frac{12V}{3,4K}$$

$$I_T = 3,5mA$$

VR3 calculo
Divisor de tensão

$$V_{R1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot V_T$$

$$V_{R3} = \frac{2}{2 + 1 + 2 + 2} \cdot 12$$

$$V_{R3} = \frac{2K \cdot 12}{7K}$$

$$V_{R3} = 0,28K \cdot 12$$

$$V_{R3} = 3,36V$$

Cálculo IR2
Divisor de corrente

$$I_{R1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot I_T$$


$$I_{R2} = \frac{3K}{2K + 3K} \cdot 3,5mA$$

$$I_{R2} = \frac{3K}{5K} \cdot 3,5mA$$

$$I_{R2} = 0,6K \cdot 3,5mA$$

$$I_{R2} = 0,6 \cdot 10^3 \cdot 3,5 \cdot 10^{-3}$$

$$I_{R2} = 2,1A$$

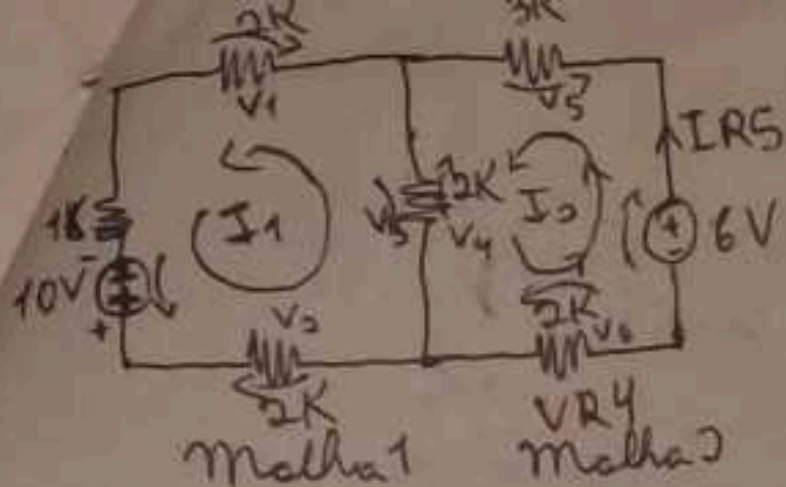

Sensação VR4, Cálculo

$$V = R \cdot I$$

$$VR4 = 2K \cdot I_2$$

$$VR4 = 2 \cdot 10^3 \cdot 1,47 \cdot 10^{-3}$$

$$VR4 = 2,94V //$$

Cálculo corrente IRS

$$I = \frac{V}{R}$$

$$IRS = \frac{R \cdot I}{R}$$

$$IRS =$$

Cálculo corrente IRS

$$I = \frac{V}{R}$$

$$R = \frac{V}{I}$$

$$I = V \div$$

$$I_{RS} = \frac{V}{1} \cdot \frac{I_2}{V}$$

$$IRS = \frac{6 \cdot 1,47m}{6}$$

$$IRS = 1,47mA \quad \text{😊}$$

Equação da malha 1

$$-V_1 - V_2 - V_3 + V_4 + 10 = 0$$

$$-2KI_1 - 2KI_1 - 2KI_1 + 2KI_2 + 10 = 0$$

$$-6KI_1 + 2KI_2 = -10 //$$

Equação da malha 2

$$+V_3 - V_4 - V_5 - V_6 + 6 = 0$$

$$2KI_1 - 2KI_2 - 2KI_2 - 2KI_2 + 6 = 0$$

$$2KI_1 - 4KI_2 = -6 //$$

Equação das malhas

$$-6KI_1 + 2KI_2 = -10$$

$$2KI_1 - 4KI_2 = -6 \times 3$$

$$-6KI_1 + 2KI_2 = -10$$

$$6KI_1 - 21KI_2 = -18$$

$$-19KI_2 = -28$$

$$I_2 = \frac{-28}{-19 \cdot 10^3}$$

$$I_2 = 1,47 \cdot 10^{-3}$$

$$I_2 = 1,47mA //$$

Cálculo I1

$$-6KI_1 + 2K \cdot 1,47m = -10$$

$$-6KI_1 + 2 \cdot 10^3 \cdot 1,47 \cdot 10^{-3} = -10$$

$$-6KI_1 + 2,94 = -10$$


$$-6KI_1 = -10 - 2,94$$

$$-6KI_1 = -12,94$$

$$I_1 = \frac{-12,94}{-6K} \quad I_1 = \frac{12,94}{6 \cdot 10^3}$$

$$I_1 = 3,32 \cdot 10^{-3} \quad I_1 = 3,32mA //$$

3. LKC

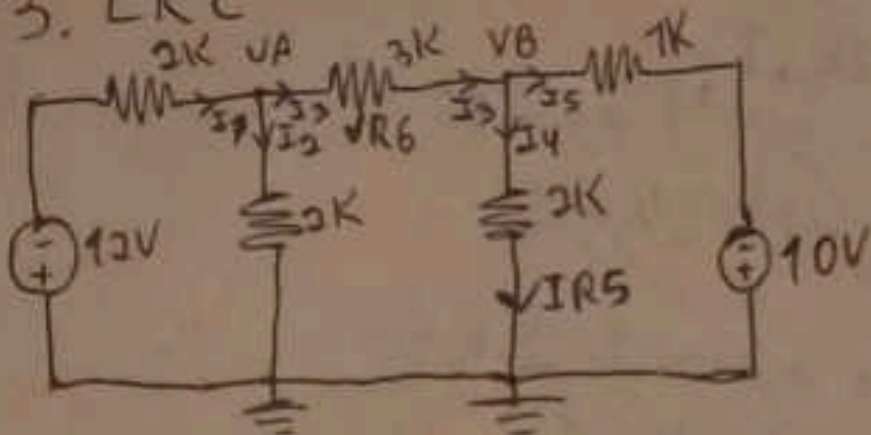

Cálculo do Nó VA

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

$$\frac{-12 - V_A}{2K} - \frac{V_A - 0}{2K} - \frac{V_A - V_B}{3K} = 0$$

$$\begin{array}{r|l} 2 & 2 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 3 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 6 \end{array}$$

$$\frac{3(-12 - V_A) - 3(V_A) - 2(V_A - V_B)}{6K} = \frac{0}{1}$$

$$-36 - 3V_A - 3V_A - 2V_A + 2V_B = 0$$

$$-36 - 8V_A + 2V_B = 0$$

$$-8V_A + 2V_B = +36$$

Cálculo do Nó VB

$$I_3 - I_4 - I_5 = 0$$

$$\frac{V_A - V_B}{3K} - \frac{V_B - 0}{2K} - \frac{V_B - (-10)}{1K} = 0$$

$$\frac{2(V_A - V_B) - 3(V_B) - 6(V_B + 10)}{6K} = \frac{0}{1}$$

$$2V_A - 2V_B - 3V_B - 6V_B - 60 = 0$$

$$2V_A - 11V_B = +60$$

Cálculos dos Nós

$$-8V_A + 2V_B = +36$$

$$2V_A - 11V_B = +60 \times 4$$

$$-8V_A + 2V_B = +36$$

$$8V_A - 44V_B = +240$$

$$-42V_B = 276$$

$$V_B = \frac{276}{-42}$$

$$V_B = -6,57V$$

Cálculo do Nó VA

$$-8V_A + 2(-6,57) = 36$$

$$-8V_A - 13,14 = 36$$

$$-8V_A = 36 + 13,14$$

$$-8V_A = 49,14$$

$$V_A = \frac{49,14}{-8}$$

$$V_A = -6,14V$$

Cálculo VR6

$$V_{R6} = (V_A - V_B)$$

$$V_{R6} = -6,14 - (-6,57)$$

$$V_{R6} = -6,14 + 6,57$$

$$V_{R6} = 0,43V$$

Cálculo IRS

$$I = I$$

$$I_{R5} = I_4$$

$$I_4 = \frac{V_B - 0}{2K}$$

$$I_4 = \frac{-6,57}{2 \cdot 10^3}$$

$$I_4 = 3,28 \cdot 10^{-3}$$

$$I_4 = 3,28mA$$

$$I_{R5} = 3,28mA$$