

Prova Laboratório de Eletricidade CC - S1

AVALIAÇÃO PARCIAL 01


Questão 1 Explique objetivamente o procedimento prático para medição de tensão elétrica com uso de um multímetro. (1,0 Ponto)

- 1.º Posicionamos o seletor no intervalo de tensão.
 2.º Conectamos a ponta de prova preta no borne (0V).
 3.º Ponta de prova vermelha no borne (V-Ω). Positivo.
 4.º Encostamos as pontas de prova nos terminais do componente elétrica.

Questão 2 Explique objetivamente o procedimento para medição de corrente elétrica com uso de um multímetro. (1,0 Ponto).

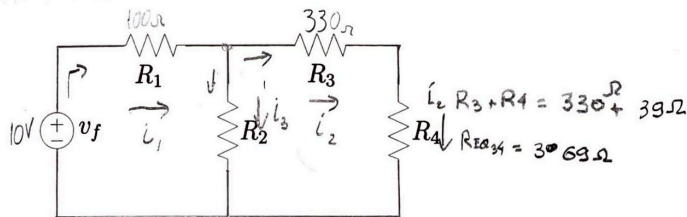- 1.º Ponta de prova preta no borne negativo.
 2.º Ponta de prova vermelha em um borne positivo de corrente (0V mA ou 20A).
 3.º Movemos o seletor para o modo amperímetro num valor imediatamente superior ao que se espera medir.
 4.º Abre o circuito e inserimos as pontas de prova no terminal onde passa a corrente que queremos medir.

Questão 3 Monte o circuito ilustrado abaixo na protoboard, conforme valores indicados na Tabela 01, e responda o que é pedido em cada item.



a) O valor, obtido através do multímetro, da resistência elétrica equivalente do circuito vista pela fonte. (1,0 Ponto)